

Activitat-11

Encendre i apagar quatre leds





Encendre i apagar quatre leds

Activitat-11

- En aquesta pràctica, tenim quatre LEDs, un al costat de l'altre i quatre polsadors també un al costat de l'altre. Cada polsador queda associat a un dels LED, de forma que en prémer el polsador, s'encendrà el LED corresponent, i en tornar-ho a prémer, aquest LED s'apagarà.
- En lloc de llegir cada polsador per una entrada digital, es proposa fer servir una única entrada analògica per llegir tots quatre polsadors. Així, tindrem els quatre LEDs connectats a les 4 sortides digitals D2, D3, D4 i D5 de l'Arduino i els polsadors, els connectarem mitjançant un divisor amb resistències a l'entrada analògica A0. D'aquesta forma, el valor de tensió introduït per aquesta entrada, dependrà del polsador que estigui premut en cada moment.
- Podeu consultar com aconseguir llegir els quatre polsadors per una entrada analògica a la pàgina <https://giltesa.com/2012/06/30/varios-botones-con-una-sola-entrada-analogica> on teniu el circuit, i el codi que escriu l'identificador del polsador premut pel port sèrie.