

Activitat 4

Treball amb leds i potenciòmetre





Treball amb leds

Activitat-4

Fes els següents circuits amb el simulador

- Un **primer circuit** modificant la brillantor d'un **led** mitjançant una sortida digital d'Arduino en **mode PWM**. Modificar la brillantor de mínim a màxim i de màxim a mínim.
- Un **segon circuit** amb un **potenciòmetre** connectat a l'entrada analògica modificant la brillantor i la intensitat del **led** amb el potenciòmetre.